

V302

## Elektrische Brückenschaltung

Amelie Hater  
amelie.hater@tu-dortmund.de

Ngoc Le  
ngoc.le@tu-dortmund.de

Durchführung: 09.01.2024

Abgabe: 16.01.2024

TU Dortmund – Fakultät Physik

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Zielsetzung</b>	<b>3</b>
<b>2 Theorie</b>	<b>3</b>
2.1 Funktionsprinzip einer Brückenschaltung . . . . .	3
<b>3 Durchführung</b>	<b>4</b>
3.1 Wheatstonesche Brücke . . . . .	4
3.2 Kapazitätsmessbrücke . . . . .	4
3.3 Induktivitätsmessbrücke . . . . .	4
3.4 Maxwell-Brücke . . . . .	4
3.5 Wien-Robinson-Brücke . . . . .	4
3.6 Kirrfaktor . . . . .	4
<b>4 Durchführung</b>	<b>4</b>
4.1 Wheatstonesche Brücke . . . . .	5
4.2 Kapazitätsmessbrücke . . . . .	5
4.3 Induktivitätsmessbrücke . . . . .	6
4.4 Maxwell-Brücke . . . . .	6
4.5 Wien-Robinson-Brücke . . . . .	6
4.6 Kirrfaktor . . . . .	6
<b>5 Auswertung</b>	<b>6</b>
5.1 Wheatstonesche Brücke . . . . .	6
5.2 Kapazitätsmessbrücke . . . . .	7
5.3 Induktivitätsmessbrücke . . . . .	9
5.4 Maxwell-Brücke . . . . .	10
5.5 Wien-Robinson-Brücke . . . . .	11
<b>6 Diskussion</b>	<b>13</b>
<b>Anhang</b>	<b>15</b>
Originaldaten . . . . .	15

# 1 Zielsetzung

Das Ziel des Versuches ist das Bestimmen verschiedener ohmscher Widerstände, Kapazitäten und Induktivitäten durch ausgewählte Brückenschaltungen. Außerdem werden durch den Versuch das Verständnis der Kirchhoffschen Gesetze vertieft und verschiedene Brückenschaltungen vorgestellt.

## 2 Theorie

### 2.1 Funktionsprinzip einer Brückenschaltung

Die Funktionsweise einer Brückenschaltung beruht auf zwei Kirchhoffschen Gesetzen. Die sogenannte Knotenregel besagt, dass an einem Knotenpunkt die Summe der zufließenden Ströme der Summe der abfließenden Ströme entsprechen muss. Zufließende Ströme haben ein positives Vorzeichen und abfließende Ströme haben ein negatives Vorzeichen. Dann gilt

$$\sum_k I_k = 0. \quad (1)$$

$I_k$  sind dabei die einzelnen zufließende oder abfließende Ströme. Die sogenannte Maschenregel beschreibt, dass die Summe aller treibenden, elektrischen Spannungen der Summe der abfallenden Spannungen innerhalb einer beliebigen, geschlossenen Masche eines Stromkreises entspricht. Dabei haben die abfallenden Spannung ein negatives Vorzeichen und die treibenden Spannungen ein positives Vorzeichen. Dann gilt

$$\sum_k U_k = 0 \quad (2)$$

innerhalb einer Masche.  $U_k$  sind dabei die in der Masche treibenden oder abfallenden Spannungen. Diese beiden Regel können verwendet werden, um Schaltpläne zu erstellen, die es ermöglichen die Kenngrößen unbekannter Bauteile zu bestimmen. Eine solche prinzipielle Brückenschaltung ist in Abbildung (1) zu sehen.  $R$  bezeichnet ohmsche Widerstände.

### 3 Durchführung

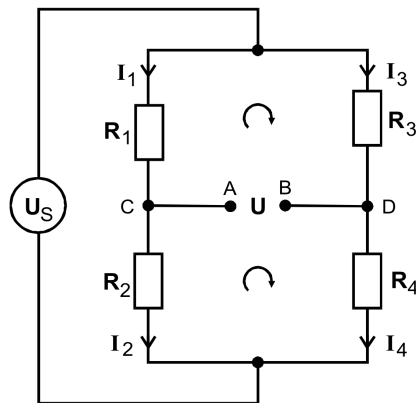


Abbildung 1: Schaltplan einer prinzipiellen Brückenschaltung

Die unbekannte Kenngröße wird durch die sogenannte Nullmethode bestimmt. Bei dieser wird  $R_2$  variiert bis zwischen Punkt A und Punkt B keine Spannung mehr zu messen ist.

#### 3.1 Wheatstonesche Brücke

In der Wheatstoneschen Brückenschaltung werden jeweils zwei in Reihe geschaltete ohmsche Widerstände parallel zueinander geschaltet, wie im Schaltplan in Abbildung (??) zu sehen. Die Wheatstonesche Brückenschaltung wird verwendet, um einen unbekannten ohmschen Widerstand  $R_x$  zu bestimmen. Dies erfolgt durch die Formel

$$R_x = R_2 \cdot \frac{R_3}{R_4}. \quad (3)$$

#### 3.2 Kapazitätsmessbrücke

#### 3.3 Induktivitätsmessbrücke

#### 3.4 Maxwell-Brücke

#### 3.5 Wien-Robinson-Brücke

#### 3.6 Kirrfaktor

### 4 Durchführung

Im Versuch werden mehrere Brückenschaltungen nach Schaltplan aufgebaut und die Nullmethode angewendet. Sobald die Spannung minimiert wurde, werden die Widerstände  $R_2$ ,  $R_3$  und  $R_4$  notiert. Diese Methode wird nacheinander auf die Wheatstonesche Brückenschaltung (), die Kapazitätsmessbrücke (Schaltplan in Abbildung (??)) und

die Induktivitätsmessbrücke (Schaltplan in Abbildung (??)) angewandt. Dabei sind bei jeder dieser Messbrücken zwei verschiedene, unbekannte Bauteile durch die Nullmethode zu bestimmen. Für jedes zu bestimmende Bauteil wird die Nullmethode 3 Mal mit verschiedenen Widerständen  $R_2$  (und verschiedenen  $C_2$  bei der Kapazitätsmessbrücke bzw.  $L_2$  bei der Induktivitätsmessbrücke)

Schaltplan in Abbildung (2) aufgebaut und die

#### 4.1 Wheatstonesche Brücke

Zuerst wird die Wheatstonesche Brückenschaltung nach Schaltplan in Abbildung (2) aufgebaut.  $R_3$  ist dabei ein Potentiometer und  $R_4$  ist durch  $R_4 = 1000\ \Omega - R_3$  festgelegt. Dann wird die Nullmethode angewendet. Sobald die Spannung das Minimum erreicht, werden die Widerstände notiert. Diese Nullmethode wird insgesamt 3 Mal für einen unbekannten Widerstand angewendet, jeweils mit unterschiedlichen  $R_2$ . Es werden zwei verschiedene unbekannte ohmsche Widerstände auf diese Weise bestimmt.

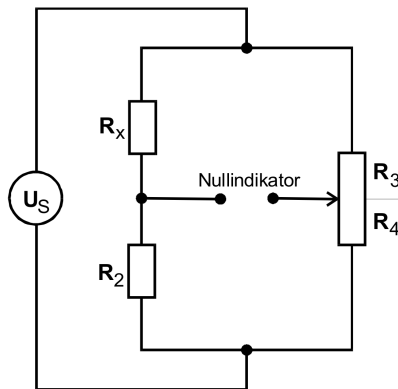


Abbildung 2: Schaltplan der Wheatstoneschen Brückenschaltung

#### 4.2 Kapazitätsmessbrücke

Die Kapazitätsmessbrücke wird nach Schaltplan in Abbildung (3) aufgebaut und für  $R_3$  bzw.  $R_4$  wird dasselbe Potentiometer verwendet wie bei der Wheatstoneschen Brücke. In diesem Teil des Versuches werden ebenfalls zwei unterschiedliche unbekannte Kapazitäten und zugehörige ohmsche Widerstände bestimmt durch je drei Messwerte. Bei jedem dieser Messwerte wird der Kondensator mit Kapazität  $C_2$  und  $R_2$  variiert, dann die Nullmethode durchgeführt und alle Kenngrößen der bekannten Bauteile notiert.

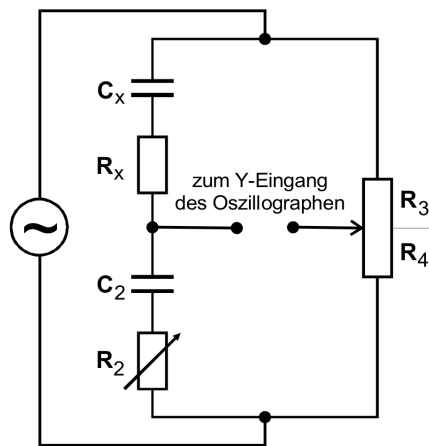


Abbildung 3: Schaltplan der Kapazitätsmessbrücke

### 4.3 Induktivitätsmessbrücke

Zur Messung zweier unbekannter Induktivitäten  $L_x$  mit zugehörigem ohmschen Widerstand  $R_x$  wird die Induktivitätsmessbrücke nach Schaltplan in Abbildung (??) aufgebaut. Es werden die Kennzahlen zweier unterschiedlicher, unbekannter Spulen bestimmt, jeweils durch drei Messwerte bei denen  $L_2$  und  $R_2$  variiert wird. Zur Bestimmung von  $R_3$  bzw.  $R_4$  wird die Nullmethode angewandt und diese Widerstände notiert.

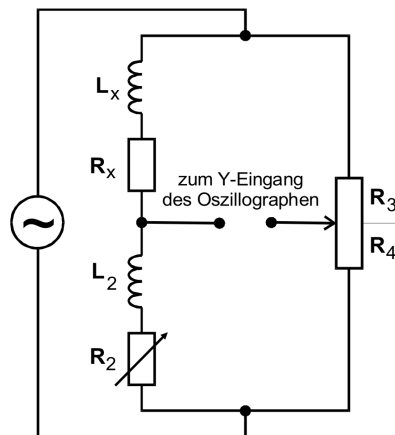


Abbildung 4: Schaltplan der Induktivitätsmessbrücke

### 4.4 Maxwell-Brücke

Im folgenden Versuchsteil werden (idealerweise dieselben) zwei Induktivitäten  $L_x$  mit zugehörigem ohmschen Widerstand  $R_x$  erneut bestimmt mithilfe der Maxwell-Brücke. Der Schaltplan dieser Brücke ist in Abbildung (??) zu sehen.

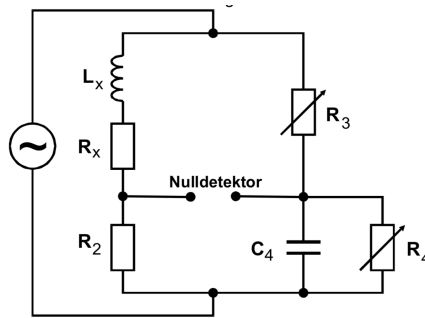


Abbildung 5: Schaltplan der Maxwell-Brücke

#### 4.5 Wien-Robinson-Brücke

#### 4.6 Kirrfaktor

Der Klirrfaktor wird im Anschluss an den experimentellen Teil zur Qualitätseinschätzung des Oszilloskops bestimmt.

### 5 Auswertung

Im Folgenden werden die Mittelwerte mit

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i$$

bestimmt.  $n$  ist die Anzahl der Daten und  $x_i$  die einzelnen Daten. Mit der Gaußschen Fehlerfortpflanzung

$$\Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 \cdot (\Delta x_i)^2}$$

werden die Messunsicherheiten ausgerechnet, wenn eine Größe von mehreren fehlerbehafteten Größen abhängt.

#### 5.1 Wheatstonesche Brücke

Zunächst wird der unbekannte Widerstand  $R_{13}$  verwendet. Die verwendeten und gemessenen Widerstände sind in der Tabelle (1) aufgelistet. Der Widerstand wird mit der Gleichung (??) berechnet. Bei der Berechnung der Messunsicherheiten wird der Fehler  $\Delta \frac{R_3}{R_4} = 0,005 \cdot \frac{R_3}{R_4}$  verwendet.

**Tabelle 1:** Widerstände der Wheatstonschen Brücke bei dem unbekannten Widerstand  $R_{13}$ .

$R_2 [\Omega]$	$R_3 [\Omega]$	$R_4 [\Omega]$	$R_{13} [\Omega]$
332	490	510	$(319, 0 \pm 1, 6)$
500	339	611	$(277, 4 \pm 1, 4)$
1000	242	758	$(319, 3 \pm 1, 6)$

Daraus folgt der gemittelte Widerstand

$$R_{13,\text{exp.}} = (305, 2 \pm 0, 9) \Omega.$$

Der theoretische Wert lautet

$$R_{13,\text{theo.}} = 319, 5 \Omega.$$

In der Tabelle (2) sind die verwendeten und gemessenen Widerstände bei einer Durchführung mit dem unbekannten Widerstand  $R_{14}$  aufgeführt. Der Widerstand  $R_{14}$  berechnet sich erneut aus der Gleichung (??).

**Tabelle 2:** Widerstände der Wheatstonschen Brücke bei dem unbekannten Widerstand  $R_{14}$ .

$R_2 [\Omega]$	$R_3 [\Omega]$	$R_4 [\Omega]$	$R_{14} [\Omega]$
332	732	268	$(906, 8 \pm 4, 5)$
500	644	356	$(904, 5 \pm 4, 5)$
1000	474	526	$(901, 1 \pm 4, 5)$

Aus dieser Tabelle lässt sich der gemittelte Widerstand

$$R_{14,\text{exp.}} = (904, 1 \pm 2, 6) \Omega$$

bestimmen. Der theoretische Widerstand beträgt

$$R_{14,\text{theo.}} = 900 \Omega.$$

## 5.2 Kapazitätsmessbrücke

Bei dieser Durchführung wird wieder der relative Fehler wie im Abschnitt (5.1) benutzt. In der Tabelle (3) sind die verwendeten und gemessenen Kapazitäten und Widerstände der Kapazitätsmessbrücke bei den unbekannten  $C_{15}$  und  $R_{15}$  aufgelistet. Die unbekannten Werte werden mit den Gleichungen (??) und (??) bestimmt.



**Tabelle 3:** Kapazität und Widerstände der Kapazitätsmessbrücke bei den unbekannten Werten  $C_{15}$  und  $R_{15}$ .

$C_2$ [nF]	$R_2$ [ $\Omega$ ]	$R_3$ [ $\Omega$ ]	$R_4$ [ $\Omega$ ]	$C_{15}$ [nF]	$R_{15}$ [ $\Omega$ ]
399	500	455	545	$(477,9 \pm 2,4)$	$(417,4 \pm 2,1)$
750	332	576	424	$(552,1 \pm 2,8)$	$(451,0 \pm 2,3)$
994	664	436	564	$(1285,8 \pm 6,4)$	$(513,3 \pm 2,6)$

Die gemittelte ermittelte Kapazität lautet

$$C_{15,\text{exp.}} = (771,9 \pm 2,5) \text{ nF} .$$

Der entsprechende theoretische Wert beträgt

$$C_{15,\text{theo.}} = 652 \text{ nF} .$$

Aus der Tabelle (3) lässt sich der gemittelte Widerstand

$$R_{15,\text{exp.}} = (460,6 \pm 1,3) \Omega$$

berechnen. Der theoretische Widerstand ist

$$R_{15,\text{theo.}} = 473 \Omega .$$

Die Werte bei einer Durchführung mit den unbekannten Werten  $C_8$  und  $R_8$  sind in der Tabelle (4) aufgeführt.  $C_8$  und  $R_8$  werden ebenfalls mit den Gleichungen (??) und (??) ermittelt.

**Tabelle 4:** Kapazität und Widerstände der Kapazitätsmessbrücke bei den unbekannten Werten  $C_8$  und  $R_8$ .

$C_2$ [nF]	$R_2$ [ $\Omega$ ]	$R_3$ [ $\Omega$ ]	$R_4$ [ $\Omega$ ]	$C_8$ [nF]	$R_8$ [ $\Omega$ ]
399	500	551	449	$(325,1 \pm 1,6)$	$(613,6 \pm 3,1)$
750	332	667	333	$(374,4 \pm 1,9)$	$(665,0 \pm 3,3)$
994	664	525	475	$(899,3 \pm 4,5)$	$(733,9 \pm 3,7)$

Daraus folgt die gemittelte Kapazität

$$C_{8,\text{exp.}} = (533,0 \pm 1,7) \text{ nF} .$$

Die theoretische Kapazität lautet

$$C_{8,\text{theo.}} = 294,1 \text{ nF} .$$

Außerdem ergibt sich für den Widerstand

$$R_{8,\text{exp.}} = (670,8 \pm 1,9) \Omega$$

und der theoretische Widerstand beträgt

$$R_{8,\text{theo.}} = 564 \Omega .$$

### 5.3 Induktivitätsmessbrücke

Der relative Fehler aus Abschnitt (5.1) gilt auch für diese Durchführung. Die verwendete Induktivität sowie die verwendeten und gemessenen Widerstände der Induktivitätsmessbrücke bei unbekannten  $L_{19}$  und  $R_{19}$  sind in der Tabelle (5) aufgelistet. Hier werden  $L_{19}$  und  $R_{19}$  mit den Gleichungen (??) und (??) bestimmt.

**Tabelle 5:** Induktivität und Widerstände der Induktivitätsmessbrücke bei den unbekannten Werten  $L_{19}$  und  $R_{19}$ .

$L_2$ [mH]	$R_2$ [ $\Omega$ ]	$R_3$ [ $\Omega$ ]	$R_4$ [ $\Omega$ ]	$L_{19}$ [mH]	$R_{19}$ [ $\Omega$ ]
20,1	1000	126	874	$(139,42 \pm 0,70)$	$(144,16 \pm 0,72)$
14,6	664	201	799	$(58,04 \pm 0,29)$	$(167,04 \pm 0,84)$
14,6	1000	291	709	$(35,57 \pm 0,18)$	$(410,44 \pm 2,1)$

Aus dieser Tabelle wird die gemittelte Induktivität

$$L_{19,\text{exp.}} = (77,68 \pm 0,26) \text{ mH}$$

bestimmt. Zudem beträgt der theoretische Wert der Induktivität

$$L_{19,\text{theo.}} = 26,96 \text{ mH}.$$

Der gemittelte Widerstand lautet

$$R_{19,\text{exp.}} = (240,50 \pm 0,80) \Omega.$$

Außerdem ist der theoretische Widerstand

$$R_{19,\text{theo.}} = 108,7 \Omega$$

gegeben. Die zugehörigen Werte bei der Durchführung mit der unbekannten Induktivität  $L_{16}$  und dem unbekannten Widerstand  $R_{16}$  sind in der Tabelle (6) aufgelistet. Die unbekannten Werte werden nochmals mit den Gleichungen (??) und (??) berechnet.

**Tabelle 6:** Induktivität und Widerstände der Induktivitätsmessbrücke bei den unbekannten Werten  $L_{16}$  und  $R_{16}$ .

$L_2$ [mH]	$R_2$ [ $\Omega$ ]	$R_3$ [ $\Omega$ ]	$R_4$ [ $\Omega$ ]	$L_{16}$ [mH]	$R_{16}$ [ $\Omega$ ]
20.1	1000	888	112	$(159,36 \pm 0,80)$	$(126,13 \pm 0,63)$
14.6	664	915	85	$(157,16 \pm 0,79)$	$(61,68 \pm 0,31)$
14.6	1000	917	83	$(161,30 \pm 0,81)$	$(90,51 \pm 0,45)$

Hieraus ergibt sich für die gemittelte Induktivität

$$L_{16,\text{exp.}} = (159,30 \pm 0,50) \text{ mH}$$

und die theoretische Induktivität beträgt

$$L_{16,\text{theo.}} = 132,71 \text{ mH}.$$

Die aus der Tabelle (6) gemittelte Widerstand lautet

$$R_{16,\text{exp.}} = (92,77 \pm 0,28) \Omega.$$

Der dazugehörige theoretische Widerstand ist

$$R_{16,\text{theo.}} = 411,2 \Omega.$$

## 5.4 Maxwell-Brücke

In diesem Abschnitt wird wieder der gleiche relative Fehler aus Abschnitt (5.1) verwendet. Die erste Durchführung ist erneut mit der unbekannten Induktivität  $L_{19}$  und dem unbekannten  $R_{19}$ . Diese Werte werden mithilfe der Gleichungen (??) und (??) bestimmt. In der Tabelle (7) sind die verwendeten sowie gemessenen Widerstände, die genutzte Kapazität und die berechneten  $L_{19}$  und  $R_{19}$  aufgelistet.

**Tabelle 7:** Induktivität und Widerstände der Maxwell-Brücke bei den unbekannten Werten  $L_{19}$  und  $R_{19}$ .

$R_2 [\Omega]$	$R_3 [\Omega]$	$R_4 [\Omega]$	$C_4 \text{ nF}$	$L_{19} [\text{mH}]$	$R_{19} [\Omega]$
332	85	256	994	28,06	$(110,23 \pm 0,55)$
664	44	261	994	29,04	$(111,94 \pm 0,56)$
1000	30	267	994	29,82	$(112,36 \pm 0,56)$

Aus dieser Tabelle ergibt sich folgender Wert für die gemittelte Induktivität

$$L_{19,\text{exp.}} = 28,97 \text{ mH}.$$

Die theoretische Induktivität ist erneut gegeben durch

$$L_{19,\text{theo.}} = 26,96 \text{ mH}.$$

Ebenfalls aus der Tabelle (7) wird der gemittelte Widerstand

$$R_{19,\text{exp.}} = (111,51 \pm 0,32) \Omega$$

bestimmt und der theoretische Widerstand ist wieder

$$R_{19,\text{theo.}} = 108,7 \Omega.$$

Bei der zweiten Durchführung wird bei der Maxwell-Brücke die unbekannten Werte  $L_{16}$  und  $R_{16}$  bestimmt. Diese werden ebenfalls mit den Gleichungen (??) und (??)

berechnet. Die verwendeten Größen und die berechneten  $L_{16}$  und  $R_{16}$  sind in der Tabelle (8) aufgeführt.

**Tabelle 8:** Induktivität und Widerstände der Maxwell-Brücke bei den unbekannten Werten  $L_{16}$  und  $R_{16}$ .

$R_2 [\Omega]$	$R_3 [\Omega]$	$R_4 [\Omega]$	$C_4 \text{ nF}$	$L_{16} [\text{mH}]$	$R_{16} [\Omega]$
332	403	320	994	132,99	$(418,1 \pm 2,1)$
664	204	328	994	134,64	$(413,0 \pm 2,1)$
1000	136	330	994	135,18	$(412,1 \pm 2,1)$

Hieraus berechnet sich der gemittelte Wert für die Induktivität

$$L_{16,\text{exp.}} = 134,27 \text{ mH}.$$

Die theoretische Induktivität lautet wieder

$$L_{16,\text{theo.}} = 132,71 \text{ mH}.$$

Außerdem ergibt sich für den gemittelten Widerstand

$$R_{16,\text{exp.}} = (414,4 \pm 1,2) \Omega$$

und der entsprechende theoretische Wert beträgt

$$R_{16,\text{theo.}} = 411,2 \Omega.$$


## 5.5 Wien-Robinson-Brücke

Die gemessenen Brückenspannungen in Abhängigkeit der Frequenz der Wien-Robinson-Brücke sind in der Tabelle (9) aufgelistet. Außerdem beträgt die Speisespannung bei dieser Durchführung  $U_S = 1 \text{ V}$ .

**Tabelle 9:** Gemessene Brückenspannungen bei verschiedenen Frequenzen der Wien-Robinson-Brücke.

$f$ [Hz]	$U_{\text{Br}}$ [mV]	$f$ [Hz]	$U_{\text{Br}}$ [mV]
50	340	1000	220
100	310	1500	300
150	220	2000	320
200	155	2500	330
250	105	3000	330
300	60	3500	330
350	20	4000	335
400	15	4500	340
450	44	5000	340
500	68		

Anhand dieser Tabelle lässt sich die Frequenz  $f_0 = 400 \text{ Hz}$  bestimmen, bei der die Brückenspannung am niedrigsten ist. Damit lassen sich die Messwerte in der Abbildung (4) halblogarithmisch darstellen. Hierfür wird auf der x-Achse die auf die minimale Brückenspannung normierte Frequenz  $\Omega = \frac{f}{f_0}$  und auf der y-Achse  $\left| \frac{U_{\text{Br}}}{U_{\text{s}}} \right|^2$  aufgetragen. Außerdem wird mithilfe der Gleichung (??) die Theoriekurve bestimmt, welche ebenfalls in der Abbildung (4) abgebildet ist.

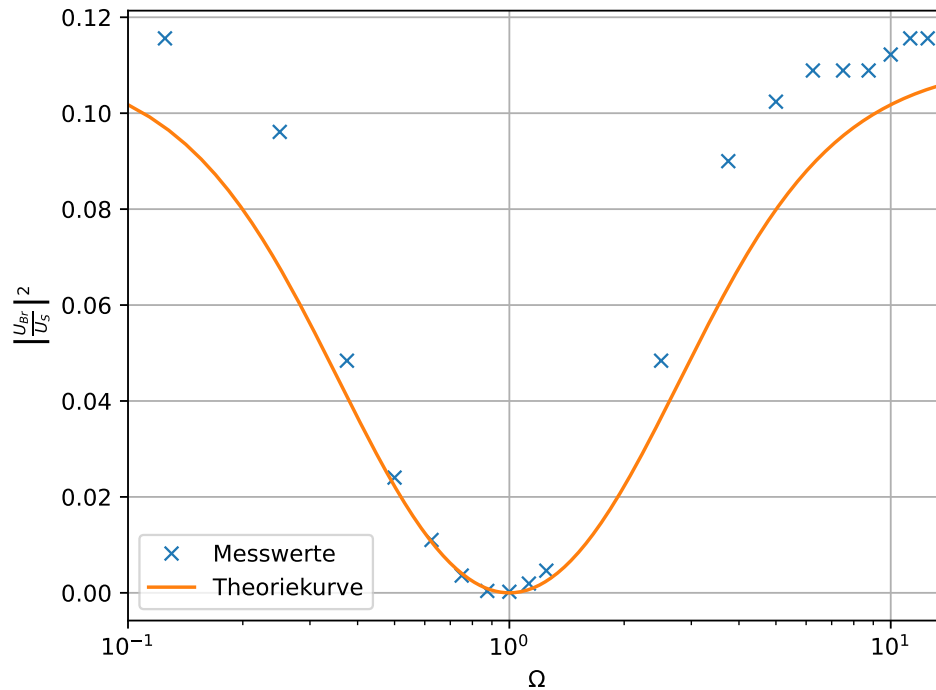

**Abbildung 6:** Halblogarithmische Darstellung der Frequenz und Spannungen.

Der Klirrfaktor wird mit der Gleichung (??) bestimmt. Allerdings wird die Summe der Oberwellen mit der zweiten Oberwelle angenähert. Die zweite Oberwelle  $U_2$  bestimmt sich aus der Gleichung (??) und durch

$$U_2 = \frac{U_{Br}}{f(\Omega = 2)},$$

wobei für  $U_{Br}$  die minimale Brückenspannung verwendet wird. Somit ergibt sich

$$U_2 = \frac{15\text{mV}}{\sqrt{\frac{1}{45}}} \approx 100,62\text{ mV}.$$

Daraus bestimmt sich der Klirrfaktor

$$k = \frac{U_2}{U_1} = \frac{U_2}{U_S} = \frac{100,62 \cdot 10^{-3}\text{ V}}{1\text{ V}} = 0,10.$$

## 6 Diskussion

Die relative Abweichung zwischen dem theoretischen und dem experimentellen Wert wird bestimmt durch

$$\text{rel. Abweichung} = \frac{|\text{exp. Wert} - \text{theo. Wert}|}{\text{theo. Wert}}.$$

In der Tabelle (10) sind die experimentellen und theoretischen Werte sowie deren relative Abweichungen der Wheatstonschen Brücke, Kapazitätsmessbrücke, Induktivitätsmessbrücke und der Maxwell-Brücke aufgelistet.

**Tabelle 10:** Relative Abweichung der verschiedenen Brückenschaltungen.

exp.	theo.	rel. Abweichung
Wheatstonesche Brücke		
$R_{13,\text{exp.}} = (305,2 \pm 0,9) \Omega$	$R_{13,\text{theo.}} = 319,5 \Omega$	4,47 %
$R_{14,\text{exp.}} = (904,1 \pm 2,6) \Omega$	$R_{14,\text{theo.}} = 900 \Omega$	0,46 %
Kapazitätsmessbrücke		
$C_{15,\text{exp.}} = (771,9 \pm 2,5) \text{ nF}$	$C_{15,\text{theo.}} = 652 \text{ nF}$	18,4 %
$R_{15,\text{exp.}} = (460,6 \pm 1,3) \Omega$	$R_{15,\text{theo.}} = 473 \Omega$	2,62 %
$C_{8,\text{exp.}} = (533,0 \pm 1,7) \text{ nF}$	$C_{8,\text{theo.}} = 294,1 \text{ nF}$	81,2 %
$R_{8,\text{exp.}} = (670,8 \pm 1,9) \Omega$	$R_{8,\text{theo.}} = 564 \Omega$	18,94 %
Induktivitätsmessbrücke		
$L_{19,\text{exp.}} = (77,68 \pm 0,26) \text{ mH}$	$L_{19,\text{theo.}} = 26,96 \text{ mH}$	188,1 %
$R_{19,\text{exp.}} = (240,50 \pm 0,80) \Omega$	$R_{19,\text{theo.}} = 108,7 \Omega$	121,3 %
$L_{16,\text{exp.}} = (159,30 \pm 0,50) \text{ mH}$	$L_{16,\text{theo.}} = 132,71 \text{ mH}$	20,02 %
$R_{16,\text{exp.}} = (92,77 \pm 0,28) \Omega$	$R_{16,\text{theo.}} = 411,2 \Omega$	77,44 %
Maxwell-Brücke		
$L_{19,\text{exp.}} = 28,97 \text{ mH}$	$L_{19,\text{theo.}} = 26,96 \text{ mH}$	7,46 %
$R_{19,\text{exp.}} = (111,51 \pm 0,32) \Omega$	$R_{19,\text{theo.}} = 108,7 \Omega$	2,59 %
$L_{16,\text{exp.}} = 134,27 \text{ mH}$	$L_{16,\text{theo.}} = 132,71 \text{ mH}$	1,18 %
$R_{16,\text{exp.}} = (414,4 \pm 1,2) \Omega$	$R_{16,\text{theo.}} = 411,2 \Omega$	0,78 %

Diese Abweichungen könnten an der ungenauen Bestimmung von  $R_3$  und  $R_4$  liegen. Hierfür muss die Brückenspannung minimiert werden, welche mithilfe vom Ablesen am Oszilloskop minimiert wurde. Allerdings entsteht bei der Minimierung ein Rauschen, was das Ablesen ungenau machen könnte. Zudem ist häufiger das Problem aufgetreten, dass beim Berühren der Kabel oder des Potentiometers sich die Abbildung auf dem Oszilloskop geändert hat, was ebenfalls die teilweise großen Abweichungen erklären könnte. Bei der Wien-Robinson-Brücke fällt auf, dass die Messwerte mehr von der Theoriekurve abweichen, desto weiter sich die Frequenz von  $f_0$  entfernt. Allerdings lässt sich mit dem geringen Klirrfaktor von  $k = 0,10$  die hohe Genauigkeit im Frequenzbereich um  $f_0$  bestätigen.

## **Anhang**

### **Originaldaten**